

# Systemy wbudowane


## Lista zadań nr 6

25 i 28 listopada 2018

1. Napisz jak najprostszy program, który będzie wykonywał za pomocą UART funkcję „echo”: każdy odebrany przez układ znak powinien zostać przesłany z powrotem do nadawcy. Nie używaj funkcji z biblioteki standardowej języka C (`printf`, `scanf`, `getchar` itp.). Wykorzystaj przerwania, pętla główna programu powinna wyłącznie usypiać mikrokontroler do stanu bezczynności (głębsze tryby uśpienia wyłączają układ UART).
2. Przykładowa implementacja wejścia/wyjścia przez UART z pliku `helloworld.c` wykorzystuje aktywne czekanie, co ma pewne wady. Podczas nadawania i odbierania procesor większość czasu spędza na sprawdzaniu bitu statusu, a odbieranie działa poprawnie tylko wtedy, gdy program wykonuje funkcje odczytywania. Popraw te wady, implementując rozwiązanie oparte na przerwaniach, wykorzystujące dwa bufory cykliczne: nadawania i odbierania.

Napisz procedury obsługi przerwań `USART_RX`, `USART_TX` i `USART_UDRE` oraz nowe implementacje funkcji `uart_transmit` i `uart_receive` unikające aktywnego czekania. Funkcja nadająca może czekać tylko wtedy, jeśli bufor nadawania jest pełny, zaś funkcja odbierająca tylko wtedy, gdy bufor odbierania jest pusty. Pamiętaj o prawidłowej synchronizacji funkcji z procedurami obsługi przerwań przy użyciu maskowania. Przetestuj swoje rozwiązanie.

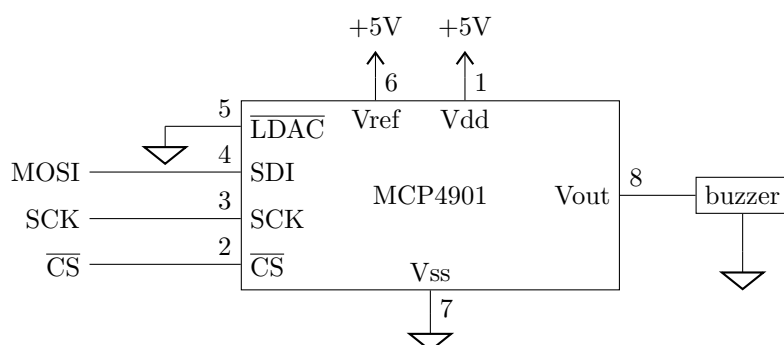3. Zbuduj następujący układ wykorzystujący układ DAC MCP4901:



Zapisz w swoim programie krótki, jednokanałowy plik audio w formie ciągu próbek, używając niskiej częstotliwości próbkowania (np. 8 kHz); ze względu na rozmiar dane mogą być umieszczone wyłącznie w pamięci flash mikrokontrolera. Odtwórz ten plik używając układu DAC sterowanego transceiverem SPI.

Wgranie nowej próbki do układu MCP4901 polega na: zmianie stanu pinu  $\overline{CS}$  na niski, przesłanie dwóch bajtów przy użyciu SPI (w trybie CPOL=0 CPHA=0) zgodnie z opisem w nocie katalogowej<sup>1</sup>, zmianie stanu pinu  $\overline{CS}$  na wysoki.

4. Zbuduj następujący układ wykorzystujący wyświetlacz 7-segmentowy oraz układ sterownika LED SCT2168. Wyświetl na wyświetlaczu co sekundę kolejne cyfry od 0 do 9. Wykorzystaj transceiver SPI do sterowania układem sterownika LED. Sposób sterowania tym układem jest następujący:
- Stan wysoki pinu  $\overline{LA}$  oznacza załadowanie nowego stanu diod LED z rejestru przesuwne, zaś w stanie niskim rejestr przesuwany nie wpływa na diody LED.
  - Stan wysoki pinu  $\overline{OE}$  wyłącza świecenie diod LED.

Szczegóły są opisane w nocie katalogowej<sup>2</sup>.

<sup>1</sup><http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22248a.pdf>

<sup>2</sup>[http://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2168V01\\_01.pdf](http://www.starchips.com.tw/pdf/datasheet/SCT2168V01_01.pdf)

